

Informatica Generale

03 - Algebra di Boole e Circuiti

■ Cosa vedremo:

- Algebra di Boole
- Proprietà degli operatori AND, OR e NOT
- Semplificazione di espressioni booleane
- Forma normale e circuiti AND-OR
- *Riduzione di circuiti e di espressioni booleane*
 - *usando le leggi dell'algebra di Boole*
 - *usando Mappe di Karnaugh*
- *Altri operatori universali: NAND e NOR*

Algebra di Boole

- Insieme di regole algebriche della logica binaria che stanno alla base del funzionamento dei calcolatori
- È costituita da:
 - un insieme di **variabili booleane** A, B, C, \dots che possono assumere solo i valori **1 (vero)** o **0 (falso)**.
 - un insieme di **funzioni (operazioni)** che operano su valori booleani di input e danno valori booleani di output
 - un insieme di **leggi (assiomi)** che definiscono le proprietà delle funzioni.

Algebra di Boole

Le tre funzioni principali sono:

- AND (*): congiunzione, “e”:

$A*B$ (AB) è vera se sia A sia B sono vere

- OR (+): disgiunzione, “oppure”:

$A+B$ è vera se almeno uno tra A e B è vero

- NOT ($\bar{\quad}$ oppure \neg): negazione:

\bar{A} (o $\neg A$) è vera se A è falsa

Tavole di verità

- Le **tavole di verità** servono a visualizzare i valori assunti dalle funzioni a partire da tutti i possibili valori delle variabili.

A	B	$A*B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	$A+B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	\bar{A}
0	1
1	0

Tavole di verità

- Ogni funzione booleana è equivalente a un'espressione booleana costruita con variabili, **AND**, **OR** e **NOT**: possiamo “leggere” la tavola come un'espressione booleana che descrive l'output in base all'input.
- Esempio:

A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\begin{aligned} & \mathbf{A \text{ XOR } B} = \\ & (\neg A * \neg B * 0) + \\ & (\neg A * B * 1) + \\ & (A * \neg B * 1) + \\ & (A * B * 0) \end{aligned}$$

Proprietà delle funzioni logiche (leggi dell'algebra booleana)

- proprietà **commutativa**

- $A * B = B * A$ $A + B = B + A$

- proprietà **associativa**

- $(A * B) * C = A * (B * C)$ $(A + B) + C = A + (B + C)$

- proprietà **distributiva**

- $A * (B + C) = (A * B) + (A * C)$ $A + (B * C) = (A + B) * (A + C)$

- leggi di **idempotenza** e **complementazione**

- $A + 0 = A$ $A * 0 = 0$ $A + 1 = 1$ $A * 1 = A$ $A + A = A$

- $A * A = A$ $\neg(\neg A) = A$ $A + \neg A = 1$ $A * \neg A = 0$

- leggi di **De Morgan**

- $\neg(A + B) = \neg A * \neg B$ $\neg(A * B) = \neg A + \neg B$

Uso delle leggi per semplificare espressioni booleane

A XOR B =

$$\begin{aligned} & (\neg A * \neg B * 0) + (\neg A * B * 1) + (A * \neg B * 1) + (A * B * 0) = \\ & \quad [X * 0 = 0] \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad [X * 0 = 0] \\ & \quad 0 \qquad \qquad + (\neg A * B * 1) + (A * \neg B * 1) + \quad 0 \qquad \qquad = \\ & \quad [X + 0 = X] \qquad \qquad \qquad [X * 1 = X, 2 \text{ volte}] \qquad [X + 0 = X] \\ & \qquad \qquad \qquad (\neg A * B \quad \quad) + (A * \neg B \quad \quad) \qquad \qquad = \\ & (\neg A * B) + (A * \neg B) \end{aligned}$$

- Quindi, partendo dalla tavola, basta considerare solo le combinazioni degli input per cui la funzione vale 1.

Uso delle leggi per semplificare espressioni booleane

$$(X \text{ AND } (\text{NOT } Y)) \text{ OR } ((\text{NOT } X) \text{ XOR } (\text{NOT } Y)) =$$

[espr di XOR]

$$(X * \neg Y) + ((\neg\neg X * \neg Y) + (\neg X * \neg\neg Y)) =$$

$[\neg\neg A = A, 2 \text{ volte}]$

[assoc di +]

$$(X * \neg Y) + (X * \neg Y) + (\neg X * Y) =$$

$[A + A = A]$

$$(X * \neg Y) + (\neg X * Y) \quad [= X \text{ XOR } Y!!]$$

- Ogni espressione booleana può essere ridotta in una forma canonica (**forma normale disgiuntiva, AND-OR**), che corrisponde a un circuito con tre livelli di porte

Esercizi

- Per ciascuna delle seguenti funzioni scrivere tavole e espressioni booleane equivalenti con AND-OR-NOT, e disegnare il circuito che la calcola:
 - 1) **Bit di parità**: dati A, B e C, vale 1 se la somma di 1 in input è dispari, vale 0 altrimenti.
 - 2) **Contatore**: dati A, B e C, calcola la somma binaria degli 1 in input.
 - 3) **Sommatore**: dati due numeri binari da due cifre ciascuno, ne esegue la somma.
 - Quante funzioni servono per 2) e 3) ?